2016年上海市宝山区中考物理一模试卷

- 一**、选择题**(共16分)
- 1. 下列单位中,属于电荷量单位的是

A 安培

B 库仑

C 伏特

D 欧姆

2. 质量约为1千克的物体是

A 一张交通卡

B 一位初中生 C 一升水

D一只鸡蛋

3. 下列各物理量中, 能决定导体电阻大小的是

A 电压

B 电流

C 密度

D 温度

4. 下列器材或装置中,不是利用连通器原理进行工作的是

A 船闸

B 针筒

C 锅炉液位计

D 茶壶

5. 关于密度、质量和体积的关系,下列说法中正确的是


A 密度与质量成正比。


B 密度与体积成反比。


C 某种物质,质量与体积成正比。

D 不同物质,质量与密度成反比。

6. 在图 1 所示的四个电路中, 电源电压相同且不变, 电阻 R 的阻值均相等, 闭合电键 S 后, 电压表示数最小的是

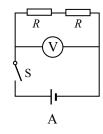

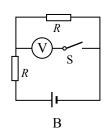

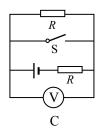



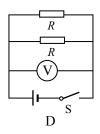


图 1

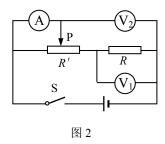- 7. 闭合图 2 所示电路中电键 S,向右移动滑片 P,保持不变的是
 - A 电流表 A 的示数。
 - B 电压表 V₁ 的示数。
 - C 电压表 V_2 示数与电流表 A 示数的乘积。
 - D 电压表 V₁ 示数与电流表 A 示数的比值。



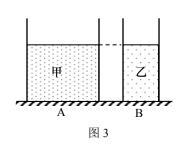

8. 如图 3 所示,底面积不同的圆柱形容器 A 和 B 分别盛有质量相等的甲、乙两种液 体,此时两液面齐平。若从两容器中分别抽出部分液体后,两液面仍保持齐平,则此时液 体对各自容器底部的压强 p_A 、 p_B 和压力 F_A 、 F_B 的关系是

A $p_A < p_B$, $F_A = F_B$.

B $p_A < p_B$, $F_A > F_B$.


 $C p_A > p_B$, $F_A = F_B$.


D $p_A > p_B$, $F_A < F_B$.

二、填空题(共26分)


- 9. 物体间挤压产生的形变效果是由物体单位面积上受到的 $\frac{(1)}{}$ 决定的。物体某个面上受到的压力跟该受力面积的比值就等于物体受到的 $\frac{(2)}{}$; 1 帕等于 $\frac{(3)}{}$ 牛/米 2 。

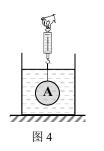- 13. 某导体两端的电压为 6 伏,10 秒内通过该导体横截面的电荷量为 6 库,通过该导体的电流数 ____ 安,它的电阻数 ____ 欧。当它两端的电压降到 4 伏时,通过它的电流双为 ___ 安。
- 14. 如图 4 所示,重为 5 牛的实心金属球挂在弹簧测力计下,把它全部浸入装水的容器中不动(不触底),弹簧测力计示数变为 1 牛,此时金属球受到的浮力大小为<u>60</u>____牛,金属球所受的浮力与拉力的合力大小为<u>(10)</u>____牛,方向<u>(18)</u>___。



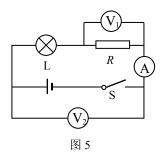

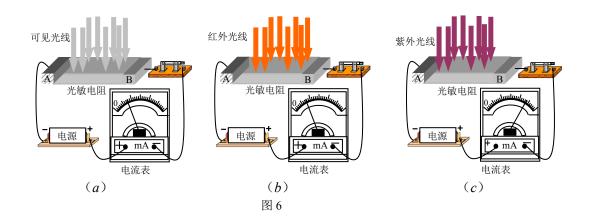- 15. 在图 5 所示的电路中,电源电压保持不变。已知灯 L、电阻 R可能出现了故障,闭合电键 S后:
 - ① 若发现灯 L 发光,则三个电表中示数一定等于零的是 (19) 表。
 - ② 若发现灯 L不发光,且两个电压表示数相等(都不为零),则微障是
- 16. 为了"探究由光敏电阻的阻值特性与照射的光线种类的关系",某小组同学利用由硫化镉半导体材料制成的光敏电阻、电压恒定的电源、电流表、电键和导线组成电路,并用强度相同的不同光波,做了如图 6(a)、(b)、(c) 所示的三次实验。请仔细观察比较图中的装置、操作和现象,然后归纳得出初步结论。



①比较(a)和(b)两图可以发现:在电压-	一定时,用强度相同的可见光线或红外光
线照射到由硫化镉半导体材料制成的光敏电阻上。	通过光敏电阻的电流强度是的,
因此该光敏电阻的电阻值与是否照射红外光线)	关。

②比较 (a) 和 (c)	、	(22)
(2) (2) (2) (2) (2) (2))网络印尼人名地。	(23)

③根据上述研究情况,请你提出一个进一步研究的问题 (24)

三、作图题(共6分)

- 17. 重为 6 牛的小球静止在水平地面上,请在图 7 中用力的图示法画出小球对地面的压力 F_{\circ}
- 18. 在图 8 中,从电源、电流表和电压表三个元件符号中挑选两个,分别填进电路图的空缺处。要求电键 S 闭合后: (a) 电流方向如图所示; (b) 滑片 P 向左移动时,电表示数变小。




四、计算和简答题(共24分)


- 19. 3D 打印常在工业设计等领域被用于制造模型。某同学选用图 9 所示的 ABS 塑料来打印自己设计的作品,如图 10 所示。
- (1)已知体积为 10 厘米 3 ABS 塑料的质量为 10.5 克,求这种材料的密度 ρ ;
- (2)若用该材料打印出来作品的质量是 42 克,求消耗该材料的体积 V。



图 9 图 10

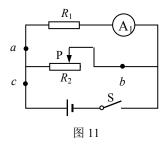
- 20. 一木块漂浮在水面上,其浸入水中的体积为 2×10^{-4} 米 3 。求木块受到的浮力 F $^{7\circ}$
- 21. 如图 11 所示,电阻 R_1 的阻值为 10 欧,滑动变阻器 R_2 上标有"10 Ω 2A"字样,闭合电键 S 后,电流表 A_1 的示数为 0.6 安。




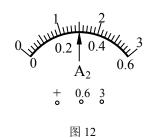

- (1) 求电源电压 U。
- (2) 若将另一只电流表 A_2 串联接入该电路 a、b 或 c 中的某一处,移动滑动变阻器 R_2 的 滑片 P 至某一处,使电流表 A_2 的指针停留在图 12 所示的位置。请指出电流表 A_2 所有可能连接的位置,并计算出此时变阻器接入电路的阻值 R_2 。

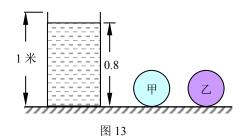- 22. 如图 13 所示,一个高为 1 米、底面积为 5×10^{-2} 米 2 的轻质薄壁圆柱形容器放在水平地面上,且容器内盛有 0.8 米深的水。
 - (1)求水对容器底部的压强 p_水。
- (2)若将体积都为 $0.02 \, \text{\mathbb{R}}^3$ 的甲乙两个实心小球($\rho_{\,\text{\pi}}$ = 0.5×10^3 千克/ $\text{\mathbb{R}}^3$, $\rho_{\,\text{\mathbb{Z}}}$ = 1×10^3 千克/ $\text{\mathbb{R}}^3$),先后慢慢地放入该容器中的水里,当小球静止时,容器对地面的压强是否相等?若相等,请计算出该压强的大小,若不相等,请通过计算说明理由。



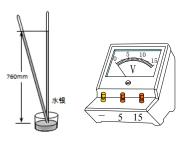

五**、实验题**(共18分)

24. 为验证阿基米德原理,小王同学设计的实验报告(部分)如下,请完成空格处的内容。

实验名称:验证阿基米德原理

实验目的:用实验来 (5) 研究,浸没在液体中的物体受到的浮力与它排开的

液体所受 (6) 之间的关系。

实验器材:弹簧测力计、量筒、细线、金属块。

实验步骤: 1.测量并记下金属块所受重力 G;

2.在量筒内倒入适量的水,记下水面的示数 V_1 ;


3.将金属块完全 (7) 在量筒的水中,记下此时量筒中水面的示数 V_2

和 (8):


.

- 25. 根据"用电流表、电压表测电阻"的实验,完成下列要求。
- (1) 实验原理 (9) 。

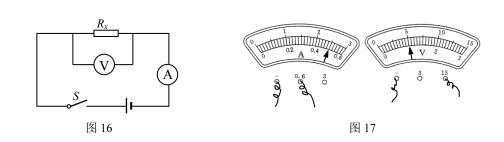(2)小张同学依照图 16 电路图正确连接器材,闭合电键后,两电表示数如图 17 所示,则记录的数据是 [[+0] 安, [/[+1] 伏,计算出 [/[+2] 欧; 为了减小误差进行多次测量 , 因 此 接 下 去 小 张 同 学 要 进 行 (的) 主 要 操 作 是 :



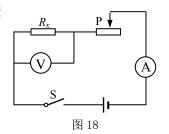(3)小姜同学依照图 18 电路图连接器材,且将滑片移到变阻器一端,闭合电键 S 后,两电表都有示数;但移动滑片时,两电表示数都不变化。(片)生这一现象的原因可能是:



第 5 页 共 11 页

- 26. 某小组四位同学通过实验探究并联电路的电阻特性,他们的研究过程如下:
- (1) 猜想和问题:他们在完成"电流表、电压表测电阻"后,接着又将另一电阻 & 并接在电阻 A 两端,如图 19 所示,再次闭合电键后,发现电压表示数几乎不变,电流表示数变化了一点。据此现象,他们提出:

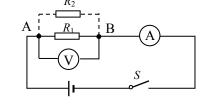


图 19

(i)由 R₁ R₂ 两个电阻组成的并联电路与导体一样, 也具有阻碍电流通过的本领。

总电阻。他们将有关的实验数据记录在表一中。

(ii)问题:两个电阻 R₁ R₂ 并联在一起后,这段电路的总电阻与每个导体的电阻之间会存在怎样的数量关系呢?

(2)探究:他们利用图 19 所示的电路继续实验,先后将两个阻值已知的电阻并接在电路 AB 两点上,用电流表、电压表测出相应的总电流和总电压,并用公式 $R=\frac{U}{I}$ 计算出对应的

表一

实验序号	R ₁ (欧)	R ₂ (欧)	R (欧)
1	20	20	10
2	20	10	6. 7
3	20	5	4
4	10	5	3. 3

- ①通过交流各自的实验数据,大家初步分析比较表一中实验序号 1、2、3 或 4 中的数据,比较 R与 R(或 R)的大小,得出定性结论:并联电路的总电阻总比电路中的任何一条分路中的电阻要15)——。
- ②分析实验序号 1、2 与 3 (或 3 与 4) 中 R_1 、 R_2 和 R 的变化情况,得出初步结论: 当并联电路中一条分路上的电阻不变时,其总电阻会随另一分路上的电阻____(16)_____。
- ④经过多次计算和比较,最后大家对表一中每个电阻计算其倒数值,得到数据如表二最后三列所示。

表二

实验序号	R ₁ (欧)	R ₂ (欧)	R (欧)	$\frac{1}{R_1}$ (欧 $^-$	$\frac{1}{R_2}$ (欧 $^-$	$\frac{1}{R}$ (欧 $^{-}$
1	20	20	10	0.05	0. 05	0. 1
2	20	10	6. 7	0.05	0. 1	0. 15
3	20	5	4	0.05	0. 2	0. 25
4	10	5	3. 3	0.1	0.2	0.3

进一步分析比较表二中实验序号 1、2、3 或 4 中最后三列得到的各电阻倒数之间的大小关系,归纳得到它们间的定量关系是:_____________。

答案

一、16 分 (每题 2 分)	1. B. 2. C. 3. D. 4. B. 5. C. 6. C. 7. D. 8. A.
二、26分	说明:除第15题两空每空2分外,其余每空1分,共计26分; 9.压力; 压强; 1。 10.220 伏; 并联; 不相同。 11.排尽空气; 大气压; 液体压强。 12.长度; 其最大阻值为100 欧(或其阻值变化范围是0~100 欧);允许通过它的最大电流是1安培。 13.0.6; 10; 0.4。 14.4; 5; 坚直向上。 15.电压表V ₁ ; 电阻 R 断路、或灯 L 短路、或电阻 R 断路且灯 L 短路。 16.①相等; 无关。 ②在电压一定时,用强度相同的可见光线或紫外光线照射到由硫化镉半导体材料制成的光敏电阻上,通过光敏电阻的电流是不相等的,用紫外光线照射时通过的电流较大,因此该光敏电阻的电阻特性与紫外光线有关,用紫外光线照射时通过的电流较大,因此该光敏电阻的电阻特性与紫外光线有关,用紫外光线照射时通过的电流较大,因此该光敏电阻的电阻特性与紫外光线有关,用紫外光线照射时其电阻值较小。 ③是否所有的光敏电阻的电阻特性与紫外光线有关?(其他答案合理给分)
三、6分 (每题3 分)	17. 压力的大小和符号 1 分、压力的方向 1 分、压力的作用点 1 分。 18. 电源位置 1 分,电源正负极 1 分,电表种类 1 分。

	19.	(1) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{10.5 \text{克}}{10 \mathbb{E} \text{₭}^3} = 1.05 \text{克/} \mathbb{E} \text{₭}^3$
(4) 分) $V = \frac{m}{\rho} = \frac{42 \text{ 克}}{1.05 \text{ 克}/ \text{ 厘米}^3} = 40 \text{ 厘米}^3$		(2) $V = \frac{m}{\rho} = \frac{42 \text{\r{D}}}{1.05 \text{\r{E}} / \text{\r{E}} \text{\r{K}}^3} = 40 \text{\r{E}} \text{\r{K}}^3$
四、24分		(公式1分、过程和结果各1分,合计4分。)
	20.	(1) $F_{\text{评}} = \rho_{ $
		(公式1分、过程1分、结果1分,合计3

(1) $: R_1 \to R_2$ 并联,:电源电压 $U = U_2 = U_1 = I_1 \times R_1$

=0.6 安×10 欧=6 伏。

(公式1分、过程和结果1分,合计2

分。)

(2) 由图 12 可知: 电流表 A₂ 的示数是 0.3 安或 1.5 安;

若将电流表 A2 串联接入该电路 a处,则它与 R1 串联,它测得电 流应为0.6安,与题意不符,故排除这种假设。

若将电流表 A2 串联接入该电路 b处,则它与 R2 串联。由于 R2 的 最大阻值是10欧,

21.

(9

分)

因此通过 R_0 的最小电流 $I_{2\,\mathrm{lk}} = \frac{U_2}{R_{2\,\mathrm{lk}}} = \frac{6 \mathrm{tk}}{10 \mathrm{om}} = 0.6 \mathrm{s}$,所以

电流表 A2的示数为 0.3 安不合题意 (排除);

它的示数应为 1.5 安 (小于 2 安), 此时变阻器接入电路的阻值

$$\therefore R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{6 \text{ th}}{1.5 \hat{\Xi}} = 4 \text{ th}.$$
 (3 分。)

若将电流表 A_0 串联接入该电路 C 处,则它串联在总路上,因此通 过电流表 A_2 的电流应大于 A_1 中的电流 (0.6 安), 所以总电流为 1.5 安, $I_2 = I_{\dot{a}} - I_1 = 1.5 安 - 0.6 安 = 0.9 安,$

$$\therefore R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{6 \text{ (d)}}{0.9 \text{ (d)}} = 6.67 \text{ (d)}$$

7.84×10³帕

> (公式1分,过程和结果1 分)

(2) 当小球静止时,容器对地面的压强是相等的。

若体积为 0.02 米 3 的实心小球浸没在水中,则它所受浮力是:

 $F_{\text{\pi}} = \rho_{\text{*}} g V_{\text{#}} = 1.0 \times 10^3$ 千克/米 $^3 \times 9.8$ 牛/千克×2×10⁻² 米 $^3 =$ 196 牛。

而 $G_{\text{P}} = \rho_{\text{P}} g V_{\text{P}} = 0.5 \times 10^3 \text{ 千克/} \% 3 \times 9.8 \text{ 牛/千克} \times 2 \times 10^{-2} \% 3$ =98 牛。

 $G_Z = \rho_Z gV_Z = 1.0 \times 10^3$ 千克/米 $^3 \times 9.8$ 牛/千克×2×10⁻² 米 $^3 =$ 196 生。

 $:F_{\mathcal{F}}=G_{\mathbb{Z}}$, 因此乙球悬浮在水中, $V_{\mathbb{Z}_{\#}}=V_{\mathbb{Z}}=0.02 \, \mathbb{R}^3$;

 $F_{\mathbb{Z}} > G_{\mathbb{H}}$, 因此甲球最终漂浮在水面;

 $V_{\mp \#} = rac{F_{
ext{FFF}}}{
ho_{\star} g} = rac{G_{\mp}}{
ho_{\star} g} = rac{
ho_{\mp} g V_{\mp}}{
ho_{\star} g}$

而容器中的液面最多只能上升 0.2 米, 因此乙球悬浮在容器的 水中,由它排开的水的一半要溢出;甲球漂浮在容器的水面时,水 面刚好上升到容器口。 (2分)

乙球放入容器后,它对地面的压力为:

$$F_Z$$
= $(G_{\text{*}}-G_{\text{*}}) + G_Z$ = $\rho_{\text{*}}gS_{\text{*}}h_{\text{*}}$
=1.0×10³千克/米 ³×9.8 牛/千克×5×10⁻²米 ²×1 米=490

牛

甲球放入容器后,它对地面的压力为:

 $F_{\mathbb{Z}} = G_{\mathbb{X}} + G_{\mathbb{P}} = \rho_{\mathbb{X}} g S_{\mathbb{R}} h_{\mathbb{R}}$

 $=1.0\times10^{3}$ 千克/米 $^{3}\times9.8$ 牛/千克×5×10-2 米 $^{2}\times1$ 米=490 牛 第 10 页 共 11 页 (2分)

所以它们对地面的压强都为

22.

(8分)

	说明:在计算中,有关单位错写、漏写,总扣1分。		
	23. (4 (1) 托里拆利; (2) 大气压值; (3) 电压表; (4) -。 分)		
	24. (5) 定量; (6) 重力; (7) 浸没; (8) 弹簧测力计的示数 分) F。		
五、18分 说明:每格 1分。	(9) R= U/I; (10) 0.5; (11) 5; (12) 10; (6) (13) 增减串联电池的节数,改变加在导体两端的电压。 (6) (14) 第一种可能是:滑动变阻器金属棒两端的接线柱同时连入电路;第二种可能是:滑动变阻器电阻线圈两接线柱同时连入电路。		
1分。	(15) 小; (16) 变小而变小; (17) 甲同学分析的是一次分路上电阻相等的情况,它不能说明所有分) 并联情况,因此他的分析归纳方法是错的,得出的结论也有悖与上述得出的第一条结论。 (18) 并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。		