2016年黄浦区一模

理化试卷

(满分 150 分, 考试时间 100 分钟)

物理部分

(满分90分)

考生注意:

- 1. 本试卷物理部分含五个大题。
- 2. 答题时,考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答,在草稿纸,本试卷上答题一律无效。

一、选择题(共16分)


下列各题均只有一个正确选项,请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上,更改答案时,用橡皮擦去,重新填涂。

| 1. | 将- | 一根粗细均匀的金 | 金属 | 丝剪去一半后, | 个? | 变的物理量是 | | |
|----|----|----------|----|---------|----|---------------|----|----|
| | A. | 电阻 | В. | 质量 | C. | 体积 | D. | 密度 |

- 2. 金属锥的头部尖细锋利,是为了
 - A. 增大压力 B. 增大压强 C. 减小压力 D. 减小压强
- 3. 下列实例中利用连通器原理工作的是
- A. 吸尘器 B. 抽水机 C. 液位计 D. 密度计
- 4. 揭示电流与电压关系的科学家是
- A. 瓦特
 B. 伏特
 C. 安培
 D. 欧姆
- 5. 额定功率最接近 700 瓦的是
- A. 电冰箱 B. 电饭锅 C. 电子表 D. 电视机
- 6. 在图 1 所示的电路中, 电源电压保持不变。当电键 S 由断开到闭合时, 电路中



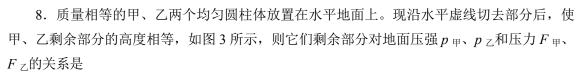- 7. 在图 2 所示的电路中,电源电压保持不变。电阻 R_1 、 R_2 出现故障,闭合电键 S 前后,只有两个电表的示数不变,则
 - A. 电压表 V 的示数不变, R_1 断路
 - B. 电压表 V 的示数不变, R_1 短路
 - C. 电流表 A_1 的示数 不变, R_2 断路
 - D. 电流表 A_2 的示数不变, R_2 短路



- B. $p \neq p_{7}$, $F \neq F_{7}$
- C. $p \neq p_{Z}$, $F \neq F_{Z}$
- D. $p \neq p \neq p \neq r$, $F \neq p \neq r \neq r$

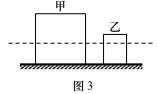


图 2


二、填空题(共26分)

请将结果填入答题纸的相应位置。

- 9. 家庭电路中,各用电器之间是___(1)___的(选填"串联"或"并联");同时使用的用电器越多,电路中总电阻越___(2)___;用电器消耗的电能用___(3)___表测量。
- 10. 标有"220V 11W"字样的节能灯正常工作时,两端电压为<u>(4)</u>伏,通过的电流为<u>(5)</u>安,10小时耗电<u>(6)</u>度。
- 11. 著名的<u>(7)</u>实验向人们显示大气压强是存在的;托里拆利用<u>(8)</u>做实验测出了大气压强的值(选填"水"或"水银");海拔高度越高,大气压强越 (9)。
- 12. 冰的密度为 0.9×10³ 千克/米 ³,它表示每立方米冰的____(10)___是 0.9×10³ 千克。 当冰熔化成水时,质量将___(11)___,体积将___(12)___(均选填"变大"、"不变"或"变小")。

(15) 欧。

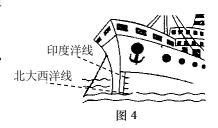
14. 物块浸没在液体中,受到液体对它向上、向下的压力分别为 15 牛、5 牛,其受到浮力的大小为<u>(16)</u>牛;物块所受浮力与重力的合力大小为 12 牛,它所受重力的大小为<u>(17)</u>牛。



根据图 4 中轮船上的"吃水线"排列情况,可以判断:印度洋海水密度<u>(18)</u>北大西洋海水密度(选填"大于"、"等于"或"小于")。

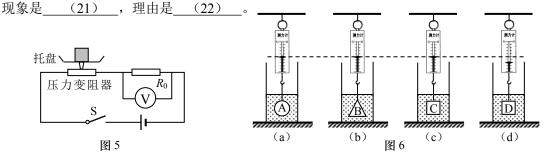15. 某校物理兴趣小组在课外实践活动中,制作了一个测量质量的电子秤。图 5 是其结构原理图,它是由几个部分构成的电路: 托盘、压力变阻器 R(电阻值会随所受压力大小发生变化的可变电阻)、定值电阻 R_0 、显示质量大小的仪表 V(实质是电压表)、电键、电源(电压保持不变)。使用时,闭合电键,当托盘上所放物体的质量越大,仪表 V 的示数也越大。

②若将显示质量大小的仪表 V 并联在压力变阻器 R 两端,使用该电子秤时,会观察到的




- - ①分析比较图 6 (a) 和 (b) 和 (c) 可得: _____。
 - ②分析比较图 6 (c) 和 (d) 和可得: (24) 。

三、作图题(共8分)

请将图直接画在答题纸的相应位置,作图题必须使用 2B 铅笔。

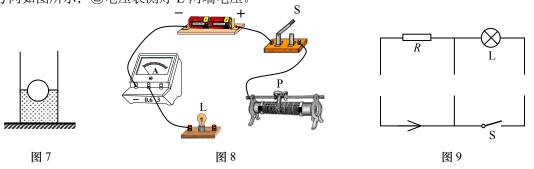
- 17. 在图 7 中,重为 4 牛的小球漂浮在水面上,用力的图示法画出小球所受的浮力 $F_{\mathcal{P}}$ 。
- 18. 在图 8 所示的电路中,有一根导线尚未连接,请用笔线代替导线补上。补上后要求:闭合电键 S,向左端移动滑动变阻器的滑片 P,电流表示数变大。
- 19. 在图 9 中,将电源、电流表、电压表三个元件符号正确填进电路空缺处。要求:①电流方向如图所示;②电压表测灯 L 两端电压。




四、计算题(共22分)

请将计算过程和答案写入答题纸的相应位置。

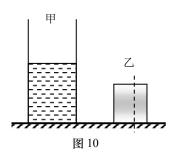- 20. 小球浸在水中,排开水的体积为 1×10^{-3} 米 3 ,求小球受到的浮力 F_{φ} 。
- 21. 如图 10 所示,薄壁圆柱形容器甲和均匀圆柱体乙置于水平地面上。容器甲足够高、底面积为 2S,盛有体积为 3×10⁻³ 米 ³ 的水。圆柱体乙的高为 H。
 - ①求甲中水的质量 $m_{\text{ } h}$ 。
 - ②求水面下 0.1 米处水的压强 p_{x} 。
- ③若将乙沿竖直方向在右侧切去一个底面积为S的部分,并将切去部分浸没在甲的水中时,乙剩余部分对水平地面压强 $p_{\mathbb{Z}}$ 恰为水对甲底部压强增加量 $\Delta p_{\mathbb{X}}$ 的四倍。求乙的密度 $p_{\mathbb{Z}}$ 。



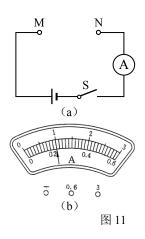- 22. 在图 11 (a) 所示的电路中, 电源电压为 6 伏且不变。
- ①将定值电阻 R_1 接入 M、N 接线柱,闭合电键 S 后电流表 A 的示数为 0.4 安。求:
 - (a) 电阻 R_1 的阻值。
 - (b) 求电阻 R_1 的电功率 P_1 。
- ②现将标有" 10Ω 1A"字样的滑动变阻器 R_2 与 R_1 以某种最基本的连接方式接入 M、N 接线柱,闭合电键 S,移动变阻器 R_2 的滑片,能使电流表的指针达到图 11 (b) 所示位置。




- (a) 请通过计算判断电阻 R_1 与变阻器 R_2 的连接方式。
- (b)在电路元件安全工作的条件下,移动变阻器 R_2 滑片,求电流表示数的最大变化量 $\Delta I_{\, \mathrm{d}}$ 大。

五、实验题(共18分)

请根据要求在答题纸的相应位置作答。

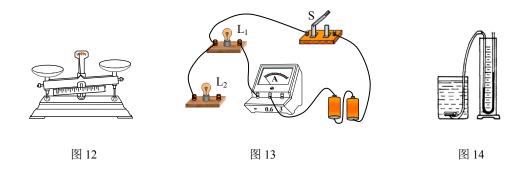23. 天平是测量物体__(1)__的仪器,使用时,把它放在水平桌面上后,先将__(2)__移到零刻度,若指针如图 12 所示,应向__(3)__移动平衡螺母,直到天平横梁在水平位置平衡。在"用电流表测电流"实验的电路中有一根导线尚未连接,请用笔线代替导线在图 13 中连接,使灯 L₁ 和灯 L₂并联,电流表测量灯 L₁ 的电流。___(4)___(用 2B 铅笔在答题纸的相应位置连线)



- 理"的实验目的是:验证物体浸在液体中时, (8) 。
- 25. 小红做 "测定小灯泡的电功率"实验,实验室提供了若干节干电池,滑动变阻器有 A、B两个待选(A标有"10Ω 1A"字样、B标有"20Ω 2A"字样),待测小灯标有 "0.3A"字样。实验器材齐全且完好。她选用了三节干电池和变阻器 A,正确连接电路进行实验。
- ①测定小灯的额定功率需要观察并记录的两个物理量是<u>(9)</u>和<u>(10)</u>。实验中,可根据观察到 (11) 的现象,判定该小灯正常发光。

②小红发现闭合电键后,移动变阻器的滑片,小灯发光始终较亮。为测出该小灯的额定功率,她设想对实验器材进行调整,可能的调整方案有:

26. 为了探究漂浮在液面上的物块浸入液体的体积 $V_{\ensuremath{\overline{\partial}}}$ 与物块密度 ρ _物、液体密度 ρ _液的关系,某小组同学选取体积 $V_{\ensuremath{\overline{\partial}}}$ 相同、 ρ _物不同的物块进行实验,测出其漂浮在水和酒精液面上时浸入液体的体积 $V_{\ensuremath{\overline{\partial}}}$,相关数据记录在表一、表二中。

| 表一: 水 | | | | | |
|------------|----|------------|---------------------------|--|--|
| <i>ρ</i> 液 | 实验 | <i>ρ</i> 物 | $V_{\overline{\partial}}$ | | |
| (克/厘米3) | 序号 | (克/厘米3) | (厘米3) | | |
| | 1 | 0.4 | 40 | | |
| 1.0 | 2 | 0.5 | 50 | | |
| | 3 | 0.6 | 60 | | |

| 表二: 酒精 | | | | | |
|------------|----|----------------|---------------------------|--|--|
| <i>ρ</i> 液 | 实验 | ρ _物 | $V_{\overline{\partial}}$ | | |
| (克/厘米3) | 序号 | (克/厘米3) | (厘米3) | | |
| | 4 | 0.4 | 50 | | |
| 0.8 | 5 | 0. 5 | 62. 5 | | |
| | 6 | 0.6 | 75 | | |

①分析比较表一或表二中 ρ 物、V浸的数据及相关条件,可得出的初步结论是:漂浮在液面上的物块,当____(14)___时,____(15)___。

②分析比较实验序号_____(16)____中 ρ 液、V $_{\rm \cdot}$ 的数据及相关条件,可得出的初步结论是:_____(17)___。

③进一步分析实验序号 2 与 4 中的数据及相关条件,可得出的合理猜想是:漂浮在液面上体积相同的物块,当 (18) 时, $V_{\mbox{\tiny ∂}}$ 是相同的。

初三物理参考答案及评分建议

| 题号 | 答案及评分标准 | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
| 一、选择题 (共 16 分) | 1. D。 2. B。 3. C。 4. D。 5. B。 6. A。 7. C。 8. A。 | | | | |
| 二、填空题 (共 26 分) | 9. (1) 并联; (2) 小; (3) 电能。 10. (4) 220; (5) 0.05; (6) 0.11。 11. (7) 马德堡半球; (8) 水银; (9) 低。 12. (10) 质量; (11) 不变; (12) 变大。 13. (13) 9; (14) 0.3; (15) 10。 14. (16) 10; (17) 22; (18) 小于。 15. (19) 大; (20) 小; (21) 当托盘上所放物体的质量越大, 仪表 V 的示数越小; (22) 串联电路中, 电源电压不变, R ₀ 两端电压越大, R 两端电压越小。 16. (23) 所受重力和体积相同的物体浸没在水中时,测力计示数 F 与物体形状无关; (24) 体积相同的物体浸没在水中时,物体所受重力大,测力计示数 F 大。 | 3分 3分 3分 3分 3分 3分 3分 4 1分 1分 2分 | | | |
| 三、作图题 (共8分) | 17. 力的大小1分,方向1分,作用点1分。18. 连线正确2分。19. 电压表位置1分,电流表位置1分,电源1分。 | | | | |
| 四、计算题 (共 22 分) 20. (4 分) | $F_{\mathcal{F}} = \rho_{\mathcal{R}} g V_{\mathcal{H}} = \rho_{\mathcal{R}} g V_{\mathcal{H}}$ = 1. 0×10 ³ 千克/米 ³ ×9. 8 牛/千克×1×10 ⁻³ 米 ³ = 9. 8 牛 | 2分 1分 1分 | | | |

| | I | | | | |
|-------|---|---|----|--|--|
| | | ① $m_{\text{k}} = \rho_{\text{k}} V_{\text{k}} = 1 \times 10^3 \text{ 千克/米}^3 \times 3 \times 10^{-3} \text{ 米}^3 = 3 \text{ 千克}$ | 3分 | | |
| | | ② $p_{\pi} = \rho_{\pi} g h_{\pi} = 1 \times 10^{3}$ 千克/米 $^{3} \times 9.8$ 牛/千克×0.1 米=980 帕 | 3分 | | |
| | 21. | | | | |
| | (8分) | $\rho_{\mathbb{Z}} h_{\mathbb{Z}} = 4 \rho_{\mathbb{K}} (V_{\mathbb{H}}/S_{\mathbb{H}}) \rho_{\mathbb{Z}} h_{\mathbb{Z}} = 4 \rho_{\mathbb{K}} (S_{\mathbb{Z}} h_{\mathbb{Z}}/S_{\mathbb{H}})$ | | | |
| | | $\rho_{\rm Z}$ =4 $\rho_{\rm K}$ ($S_{\rm Z}/S_{\rm F}$)=2×10 ³ 千克/米 ³ | 1分 | | |
| | | | 1分 | | |
| | | | | | |
| | 22. (10 分) | ① (a) $R_1 = U/I_1 = 6$ 伏/0. 4 安 = 15 欧 | 3分 | | |
| | | (b) $P_1 = UI_1 = 6$ 伏×0.4 安=2.4 瓦 | 3分 | | |
| | | ② (a) 若串联, $R_{\parallel} = U/I_{\parallel} = 6$ 伏/0.2 安 = 30 欧 | | | |
| | | $R_2 = R_{\#} - R_1 = 30 $ | 1分 | | |
| 四、计算题 | | 所以 R_1 与 R_2 是并联的 | 1分 | | |
| (共22 | | 若并联, $I_2 = I_{ \#} - I_1 = 1 \ $ | ! | | |
| 分) | | $R_2 = U/I_2 = 6$ 伏/0.6 安 = 10 欧 | 1分 | | |
| | | 所以 R_1 与 R_2 是 并 联 的 | 1分 | | |
| | | (b) 并联时, $I_{2 \text{ 最 h}} = U/R_{2 \text{ 最 h}} = 6$ 伏/ 10 欧 $= 0.6$ 安 | 1分 | | |
| | | $\Delta I_{\pm} = \Delta I_{2 \pm \pm} = I_{2 \pm \pm} - I_{2 \pm \pm} = 1 \pm 0.6 \pm 0.4 \pm 0.4$ | 1分 | | |
| | 说明:在计算中,有关单位错写、漏写,总扣 1 分。 | | | | |
| | 23. (1) | 质量; (2) 游码; (3) 右; (4) 略。 | 4分 | | |
| | 24. (5) <i>R</i> = <i>U</i> / <i>I</i> ; (6) 取平均,减小误差; (7) 液体内部压强; | | | | |
| | (8) F _浮 =G _{排液} 。 | | | | |
| 五、实验题 | 25. (9) 额定电流; (10) 额定电压; (11) 电流表示数为 0. 3 安; | | | | |
| (共18 | (12)减少干电池的节数;(13)换B变阻器。 | | | | |
| 分) | 26. (14) V_{η} 和 $\rho_{\tilde{R}}$ 相同;(15) $V_{\tilde{e}}$ 与 ρ_{η} 成正比。 | | | | |
| | (16) 1 与 4、2 与 5 或 3 与 6; (17) 漂浮在液面上的物块, V_{η} 和 ρ | | | | |
| | $_{\eta}$ 相同时, $\rho_{\dot{R}}$ 小, $V_{\dot{Z}}$ 大。(18) $\rho_{\dot{\eta}}$ 与 $\rho_{\dot{R}}$ 的比值相同。 | | | | |
| | 说明: 其它答案合理也得分。 | | | | |
| | | | 1分 | | |

像平时有价值的升学文章,像自招、校园开放日消息、历年中考分数线,那些文章我都放在公众号菜单栏那个按钮上的专题那里了,还有什么细化的升学问题,你们可以关注公众号给我留言,我看到会第一时间回复你们的。

——小编编