奉贤区九年级物理第一学期期末质量抽查试卷

2015~2016 学年

(满分: 90 分 考试时间: 60 分钟)

一、选择题(共 16 分)下列各题均只有一个正确选项,请将正确选项的代号用 2B 铅笔填涂在答题纸的相应位置上,更改答案时,用橡皮擦去,重新填涂。

1. 一瓶未打开的500毫升矿泉水, 其质量约为

A. 0.005千克

B. 0.05千克

C. 0.5千克


D. 5千克

2. 如图1所示装置中,利用大气压强工作的是







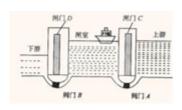

A. 自动吸尘器

B. 用注射器注射药液 C. 锅炉水位计

D. 船闸

冬 1

3. 如图2所示,分别将三个体积相等的泡沫球、空心铝球和空心铁球粘合在一起(已 知 $\rho_{\mathfrak{t}} > \rho_{\mathfrak{t}} > \rho_{\mathfrak{t}} > \rho_{\mathfrak{t}}$),并将它们浸没在水中,发现三球静止时恰好处于悬浮状态,则三球 所受到的浮力大小


A. 泡沫球最大


B. 空心铝球最大


C. 空心铁球最大


D. 三球一样大

4. 如图 3 所示,电压表能测 L_1 灯两端电压的是

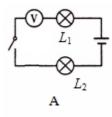

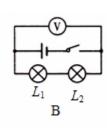

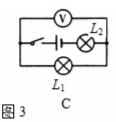

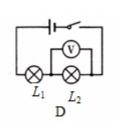

冬2

5. 如图 4 所示,电阻 R_1 =2 R_2 ,电压 U 保持不变。 当开关 S 断开时电流表 A 的示数为 I; 当开关 S 闭合时 电流表 A 的示数为 I' ,则 I 与 I'的比值为


A. 1 : 2

B. 2 : 3

C. 2 : 1

D. 3 : 2


6. 下表是不同规格的金属线,为了研究 导体的电阻与材料是否有关,应选取做实验

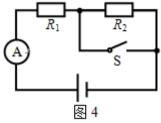

		种类	长短(米)	粗细(毫米 2).
	a	锰铜线	1	0.1
	b	锰铜线	1	0.2
	С	锰铜线	0.5	0.2
Γ	d	镍铬线	1	0.1

的金属线是

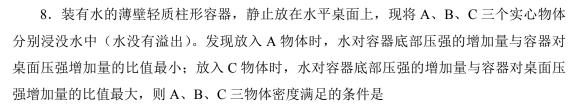
- A. a和b
- B. a和d
- C. b和c
- D. b和d
- 7. 如图 5 所示, 电源电压保持不变, 故障只发生在 R_1 或 R_2 处。电键 S 闭合后, 有一 个电表的指针没有发生偏转。移动滑动变阻器的滑片,此时观察到仍然只有一个电表指针 的位置在改变,则故障可能是
 - A. 变阻器 R_1 短路
 - B. 变阻器 R_1 断路
 - C. 电阻 R2 短路
 - D. 电阻 R₂ 断路



- A. $\rho_A > \rho_B$, $\rho_A > \rho_C$ B. $\rho_A < \rho_B$, $\rho_A < \rho_C$
- C. $\rho_A > \rho_B$, $\rho_A < \rho_C$ D. $\rho_A < \rho_B$, $\rho_A > \rho_C$


二、填空题(共 26 分)请将正确结果填入答题纸的相应位置。

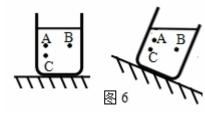- 9. 家用电器在电路中的作用是___(1)__, 你家里的电视机正常工作的电压为___(2)_ 伏,一标有"220V 2000W"字样的空调连续工作3小时消耗电能为 (3) 度。
- 10. 垂直作用在物体 (4) 并指向物体的力叫压力,压力可以使物体发生 (5) ,物体 (6) 上受到的压力叫压强。
- 11. 如图 6 所示,在水平面上放置一盛水的容器,容器内水面到容器底部的距离为 0.15 米, A、B、C 为容器中的三点,已知 A、B 两点位于同一水平高度,A 点距容器底部 的竖直距离为 0.1 米,则 A 点受到水的压强为
- (7) 帕, B点受到水的压强 (8) C点受到 水的压强(选填"大于"、"等于"、"小于")。将容 器移到斜面上后,A、B、C三点受到水的压强最 小的是 (9) 点(假设 A、B、C 仍处于水面 下)。




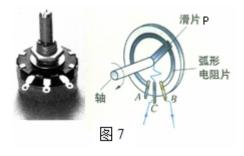12. 一正方体金属块悬挂在弹簧测力计下,静止在空气中时测力计示数为 14.7 牛。当 该金属块完全浸没在水中时,测力计的示数减小了9.8 牛,则此时金属块所受水的浮力为

- <u>(10)</u> 牛,立方体的体积为<u>(11)</u> 米³。若此时增大金属块在水中的深度(水足够深),金属块受到的浮力将 (12) (选填"增大"、"减小"或"不变")。
- 13. 10 秒內通过某导体横截面的电荷量为 2 库,则通过该导体的电流为___(13)__安;若该导体两端电压为 3 伏,则导体的电阻为___(14)__欧;若将该导体两端的电压减小到 0.2 伏,它的电阻为___(15) 欧。
- 14. 如图 7 所示为旋转式变阻器,是通过改变接入电路的电阻片的___(16)__来改变其
- 连入电路的电阻的大小。若图中旋转式变阻器的B、C两接线柱连入电路,则连入电路的弧形电阻片是____(17)__段(选填"AP"、"PB"或"AB")。若将该旋转式变阻器接入收音机中当作音量开关,当轴沿顺时针方向旋转时,收音机的音量将___(18)__(选填"变大"、"变小"或"不变")。



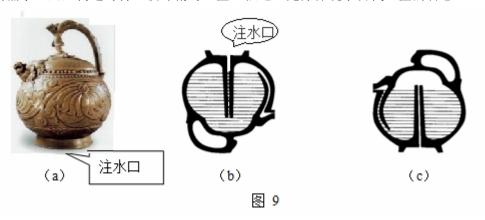- 15. 如图8所示,电源电压保持不变。闭合电键S后,滑动变阻器 R_1 的滑片P由中点向右移动时:
 - (1) 三个电表中示数不变是 (19) 表。
- (2) 当滑片P移至右端,为使此时电流表 A_1 示数与电流表 A_7 数的比值,跟原先滑片P置于中点时的比值保持一致,需用阻值___(20)__电阻 R_2 的电阻 R_x 来替换 R_2 (选填"大于"、"等于"或"小于")。
- 16. 如图9所示, (a) 是始于我国宋辽时期的倒装壶,它没有壶盖。由于该壶无口无盖,只在壶底中央有一梅花形注水口,使用时须将壶倒置如图(b),水由壶底梅花孔注入壶腹,故名"倒装壶"。壶内置中心漏注与梅花孔衔接,水通过中心漏注流入壶内,由中心漏注来控制水面,壶嘴处有同样的隔离装置,倒置时水不致外溢,若外溢则表明水已经装满。同样,将壶正置如图(c)或倾斜倒水时,因壶内中心漏注的上孔高于最高水面,壶底孔也不会漏水。此壶构造奇特,设计精巧,匠心独运,充分体现了古代工匠的智慧。



- (2) 某同学说: "此壶能够装的水的多少是由壶嘴处的隔离装置所决定的", 你认为该同学的说法是 (22) 的(选填"合理"或"不合理")。
- (3) 壶中注入适量的水,将壶由图(b)位置倒转到图(c)位置的过程中,由于(23) 的作用,水不会从注水口漏出。


三. 作图题(共6分)请将图直接画在答题纸的相应位置,作图题必须使用2B铅笔。

- 17. 如图 10 所示,一个重为 9 牛的物体静止在水平地面上,请你用力的图示法画出物体对地面的压力 F。
- 18. 如图 11 所示,有若干根导线尚未连接,请用笔线代替导线补上,补上后要求:当 电键 S 闭合后,向左移动滑动变阻器的滑片时,电表示数变大,灯 *L* 亮度保持不变。




四. 计算题(共24分)请将计算过程和答案写入答题纸的相应位置。

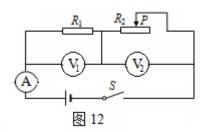
- 19. 容积为 3×10⁻³ 米 ³ 的容器,装入了一个质量为 10 千克的实心金属球,在倒入体积为 1×10⁻³ 米 ³ 的水后,金属球完全浸没,水面恰好与容器口相平,求此金属球的密度。
- 20. 如图 12 所示,电源电压 12 伏保持不变,定值电阻 R_1 =5 欧,滑动变阻器 R_2 上标有"100 Ω 2A"字样。闭合电键 S,电流表 A 的示数为 0.4 安,求:
 - (1) 电压表 V₁的示数;
 - (2) 此时 R2消耗的电功率。



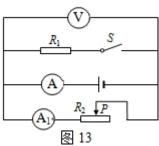- 21. 如图 13 所示,电阻 R_1 的阻值为 10 欧,滑动变阻器 R_2 上标有"50 Ω 2A"的字样。
- (1) 若电源电压为 6 伏,闭合电键 S 后,移动变阻器的滑片 P,当电流表 A 示数为 0.8 安时,求通过 R_1 的电流和 R_2 接入电路的阻值。



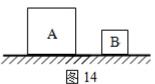- 22. 如图 14 所示,实心均匀正方体 A、B 放置在水平地面上,它们的高度分别为 0.2 米和 0.1 米,A 的密度为 2×10^3 千克/米 3 ,B 质量为 1 千克。求:
 - (1) A 的质量;
 - (2) B对水平地面的压强;
- (3) 若实心正方体 A 的密度和边长分别为 2ρ 和 2h,实心正方体 B 的密度分别为 ρ 和 h,现将正方体 A、B 沿竖直方向各截取四分之一,并将截下的部分分别叠放在对方剩余部分的上方,求叠放前后 A、B 对地面的压强的变化量 Δp_A 与 Δp_B 的比值。



五. 实验题(共18分)请根据要求在答题纸的相应位置作答。

23. 在"验证阿基米德原理"的实验中,小明填写的实验报告(部分)如下,请完成空格处的内容。

实验名称: ××××××

实验目的:用实验<u>(1)</u>研究,浸没在液体中的物体受到的浮力与<u>(2)</u> 之间的关系。


实验器材: __(3)__, 量筒, 金属块, 细线, 水。

实验步骤: 1. 测量并记下金属块受到的重力 G。

- 2. 在量筒中倒入适量的水,记下水面的示数 1/1。
- 3. 将金属块 (4) 在水中,记下此时量筒中水面的示数 1/2。

.....

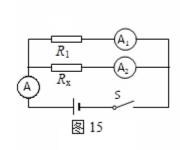- 24. 在探究"物质质量和体积关系"的实验中,除了用天平、量筒、水这些器材外,为使得到的结论更完整还需要的器材有__(5)__。实验中多次改变物质的体积,并测出相应的质量,这样做的目的是为了____(6)__。利用上述实验器材还可完成_(7)___实验(填实验的名称),该实验的原理是__(8)_。
- 25. 小明和小华同学做"探究并联电路的规律"实验,他们首先探究了并联电路各电阻 两端的电压,得到它们都等于电源电压且为 6 伏。接着他们按图 15 所示的电路图正确连接电路,在实验中保持电阻 R_1 =10 欧不变,多次改变电阻 R_x 的阻值,观察并记录各电流表的示数,如表所示。




实验 序号	A ₁ 示数 (安)	A₂示数 (安)	A 示数 (安)	电阻R _x (欧)
1	0.6	0. 2	0.8	1-441
2	0.6	0.3	0.9	
3	0.6	0.4	1.0	
4	0.6	0.6	1. 2	

- (1) 小明同学在分析实验序号 1(或 2 或 3 或 4) 中的各电流表示数及相关条件时, 得出的初步结论是: (9) 。
- (3) 小明和小华共同分析实验序号 1 和 2 和 3 和 4 中的 A_2 表的示数及电阻 R_x 的值,得出的初步结论是: (13)
- 26. 小红同学做"测定小灯泡的电功率"实验,小灯泡的额定电压为 3.8 伏,额定功率约 1 瓦左右,电源电压为 1.5 伏的整数倍且不变。她正确连接电路,将滑片移到滑动变阻器的某一端,闭合电键发现电压表、电流表的示数分别为 3 伏和 0.2 安,小灯泡的亮度偏暗。然后她向变阻器的另一端移动滑片,发现小灯泡继续变暗;当滑片到达另一端时,

电流表、电压表的示数如图 16(a)、(b) 所示。

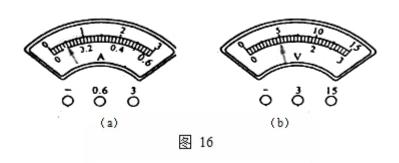- (2)经过思考分析,她改正了上述问题。为了准确测出小灯泡的额定功率,她还改进电路并进行实验。当移动变阻器的滑片到中点位置时,观察到小灯泡正常发光,此时电压表指针恰好位于某一刻度线上,则电源电压为___(17)___伏,小灯泡的额定功率为__(18)瓦。



九年级物理调研考试参考答案(2016.1)

题 5	<u>.</u>	答案及评分标准					
一、选择是	医 (16						
分)		1. C 2. A 3. D 4. C 5. B 6. B 7. C 8. A					
(每题 2	分)						
二、填空局	900 (26	9. 消耗电能; 220; 6 10. 表面; 形变; 单位面积 11. 490;					
分)		小于; A 12. 9.8; 0.001; 不变 13. 0.2; 15; 15 14. 长					
		度; PB; 变大 15. 电压; 大于					
		16. 连通器,合理,大气压					
三、作图题	(6分)	17. 标度、作用点、大小、方向,各1分					
		18. 每根导线各 1 分					
四、计算题 (24分)	19. (4 分)	$V_{\pounds} = V - V_{\mathcal{K}} = 3 \times 10^{-3} + 3 - 1 \times 10^{-3} + 3 = 2 \times 10^{-3} + 3$ 1 分 $\rho_{\pounds} = m_{\pounds} / V_{\pounds}$ 1 分 $= 10 + \frac{1}{2} \times 10^{-3} + 3$ 1 分 $= 5 \times 10^{3} + \frac{1}{2} / \frac{1}{2} \times 10^{-3} + 3$ 1 分					
(247)])	20. (4 分)	(1) $U_I = IR_I = 0.4 \text{安}$ × 5 欧 = 2 伏 2 分 (2) $U_2 = U - U_I = 12 \text{伏}$ = 10 伏 1 分 $P_2 = U_2 I_2 = 10 \text{伏}$ × 0.4 安 = 4 瓦 1 分					

	(1)	$I_I = U_I/R_I = 6$	伏 /10 🛭	次 =0.6 岁	2
	2分			0 C P	0.0	
	1分	I_2 = I - I_1 = $0.8 安$	-(0.6 安	=0.2 安	
	1 7)	$R_2 = U_2/I_2 = 6 $	<u>.</u>	0.2 安	=30 欧	
	1分	<i>R₂ O₂/I₂ O₁/V</i>	,	0.2 文	30 EX	
21.	(2)		3 伏	;	
(7	1分					
分)		100Ω				2.5A
	1分	1 11/D 2/D	110 Fb 02 F	•		
		$I_1 = U_1/R_1 = 3$ 伏 $I_2 = 2.5$ 安	710 欧=0.3 女	•		
		I_2 -2.3 女 $I=I_1+I_2=0.3$ 安	· +2 5 安=2 8 -	$\overrightarrow{\mathcal{F}}$		
		$I_2/I=2.5$ 安),	/ /2.8 安		=0.89
	1分	_				
	(1) $m_{\rm A}=$	$\rho_{\rm A}V_{\rm A}=2\times10^3$	千 克 /米 3	$\times 0.2^3 \text{\psi}$ 3=16	千 克
	3分					
	(2 3分	$p_{\rm B} = G_{\rm B} / $	S _B =1 十 克	×9.8 午 /十 _	克 3/0.01 米 2=	980 阳
22.	3 7)	3)	\triangle p_{A}	$=(m_{\rm D}\sigma/4)$	$(3s_{A}/4)=$	ρgh/12
(9	1分	3,	_ PA	(11108)), (35,4, 1)	PS/# 12
分)		\triangle p_{B}	$=(m_{\rm A})$	$g/4)/(3s_{\rm B}/4)$	=16	$\rho gh/3$
	1分					
	1 /\	Δ	p_{A}	/ 🛮	$p_{ m B}$	=1/64
3H F	1分 1. 在	计算由 右关		智 文字 2		1分
		11 异中, 有天 定量; 物体排				1 // 0
					物质密度; ρ =	$\cdot m/V_{\circ}$
		(1) 并联电路			•	
	(2) 30, 20, 15, 10;					
五 、实验题 (18分)	7.5、6.7、6、5;					
(每格1分)				任何一个支置		
	比。	(3) 同一(电		大电路里,各	支路的电流与电	凹风风
		(1) 选择的由	源电压太小,	闭合电键前流	骨片没有移至阻	信最大
			war = 122/10 4 ' ;	141 DWC1111	11/1 W 11/19 T- 12	- III.4X/\
		(2) 6; 0.836				

你们好,我是上海中考公众号的小编,需要找历年其他科目的中考、一模、二模试卷的童鞋可以关注上海中考公众号给我留言,我会发给你们;对上海中考升学那些什么四校八大推优、自荐、自主招生、历年招生录取数据、填志愿等等等这些闹不清楚的中考政策,有不懂的同学可以给我留言,一一给你掰扯清楚。我平时整理的一些关于中考升学的文章都会发在公众号上,希望对你们有所帮助。

上海中考

微信号:shzhongkao1

专注于上海中考升学政策、名校招生信息解读,分享一模、二模、自招真题解析,为家长、学生送上第一手中考小道消息。

